

2) ESCREVA NA FORMA MÍNIMA DE SOMA-DE-PRODUTOS

$$\bar{A}'BCDE + ABC(\overline{DE})' + ABCDE + (\overline{ABCDE})' + (\overline{ABC})'DE + (A+B)\bar{E}$$

$$\bar{A}BCDE + 1 + 1 + (A+B)\bar{E}$$

$$+ 1 + (A+B)\bar{E}$$

$$S = 1$$

①  $(ABCDE) + (\overline{ABCDE}) \rightarrow A + \bar{A} = 1$

②  $ABC(\overline{DE}) + (\overline{ABC})DE \rightarrow A + \bar{A} = 1$

③  $1 + 1 = 1$

④  $\bar{A}BCDE + 1 = 1$


⑤  $1 + (A+B)\bar{E} = 1$

$$S = 1$$

3) PARA CADA UM DOS CIRCUITOS ABAIXO:

A) DETERMINE A EXPRESSÃO LÓGICA

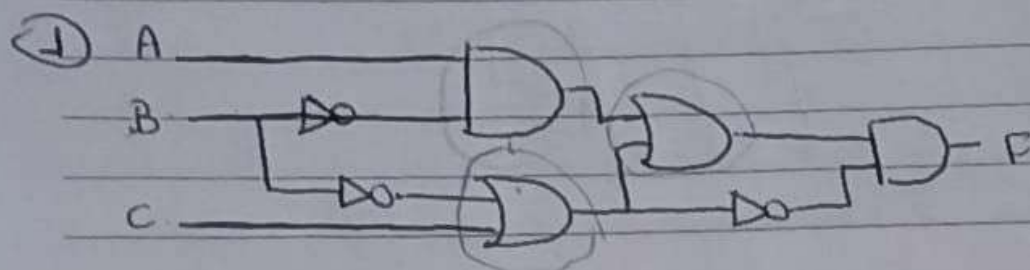B) SIMPLIFIQUE E CONSTRUA UM CIRCUITO EQUIVALENTE



$$(A \cdot B) \cdot [(A \cdot \bar{B}) + (\bar{B} + C)] \cdot (\bar{B} + C)$$


$$(\bar{B} + C)$$

B)  $[(A \cdot \bar{B}) + (\bar{B} + C)] \cdot (\bar{B} + C)$


$$(B + \bar{C})$$

A	B	C	$\bar{B}$	$(A \cdot \bar{B})$	$(\bar{B} + C)$	$(A \cdot \bar{B}) + (\bar{B} + C)$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

$$(\bar{B} + C)(B + \bar{C}) = 0$$

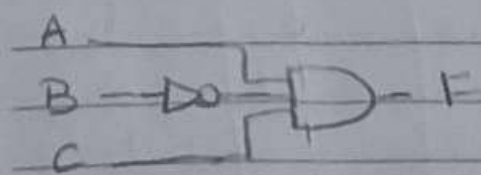


②

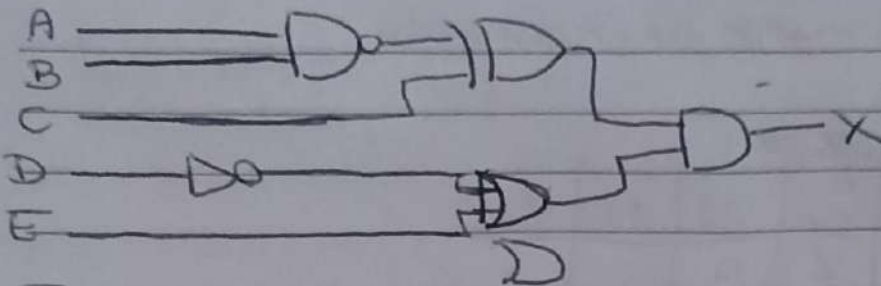

$$[(A.B) \oplus C] . (D + E)$$

$$[(\overline{A+B}) . C] + [(\overline{A+B}) . C] . (\overline{D} + E)$$
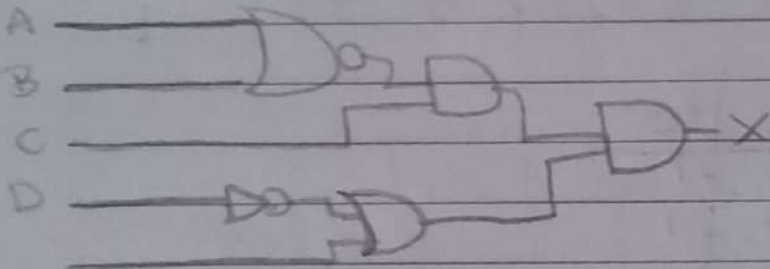
$$C . (\overline{A+B}) . \overline{D} + E$$





# 4) SIMPLIFIQUE OS MAPAS DE KARNAUGH

A)

		y z			
		00	01	11	10
x	0	1	0	0	1
	1	1	0	1	1

\*  $x=0/y=1/z=0$

$$x \cdot y + \bar{z}$$

\*  $x=1/y=1/z=0$

B)

		z w			
		00	01	11	10
x y	00	1	1	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	1	1	0	1

\*  $x=0/y=1/z=0/w=0$

\*  $x=0/y=1/z=1/w=0$

\*  $x=0/y=0/z=0/w=1$

$$\bar{z} \cdot \bar{w} + z \cdot \bar{w} + \bar{y} \bar{z} w$$

$$\bar{w} \cdot (\bar{z} + z) + \bar{y} \bar{z} w$$

$$\bar{w} \cdot 1 + \bar{y} \bar{z} w \rightarrow \bar{w} + \bar{y} \bar{z} w$$

C)

		C D			
		00	01	11	10
A B	00	1	0	0	1
	01	0	0	1	0
	11	0	1	0	0
	10	1	0	0	1

\*  $A=0/B=0/C=0/D=0$

\*  $A=1/B=0/C=0/D=0$

\*  $A=1/B=1/C=0/D=0$

\*  $A=0/B=1/C=1/D=1$

\*  $A=0/B=1/C=1/D=1$

$$\bar{A} \bar{B} \bar{D} + A \bar{B} \bar{D} + A \bar{B} C D + \bar{A} B C D$$

$$\overline{B}D(\overline{A}+A) + BD(A\overline{C}+\overline{A}C)$$

$$\overline{B}D \cdot 1 + BD \cdot 1$$

$$\overline{B}D + BD \rightarrow D(\overline{B}+B)$$

D)

		I J				
		00	01	11	10	
	00	0	1	1	0	* <del>G=0</del> H=0 I=0 J=1
GH	01	1	0	0	1	* <del>G=0</del> H=1 I=0 J=0
	11	1	0	0	1	
	10	0	1	1	0	$\overline{H}J + H\overline{J} = 1$

E)

		I J				
		00	01	11	10	
	00	0	1	1	0	* <del>G=0</del> H=1 I=0 J=1
GH	01	1	1	1	1	* <del>G=0</del> H=0 I=0 J=1
	11	1	1	1	1	* <del>G=0</del> H=1 I=0 J=0
	10	0	1	1	0	
$HJ + \overline{H}J + H\overline{J}$						
$HJ + \overline{J} = 1$						



INSTITUTO  
FEDERAL  
Farroupilha